

微机接口第二次作业

卢雨轩 19071125

2021 年 10 月 15 日

某一个微机系统中，有 4 块 I/O 接口芯片，每个芯片占有 8 个端口地址，若起始地址为 100H，8 块芯片的地址连续分布，用可采用多片 74LS138 和 74LS04 设计译码电路，试画出端口译码电路，并说明每块芯片的端口地址范围。

